

uebung_3.4.2

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Aufgabe 3.4.2 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen 3

Aufgabe 3.4.2 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen

Im Kapitel 3.4.2 wurde der Ausgangswiderstand vom nichtinvertierenden Verstärker berechnet. Ermitteln Sie analog das Verhältnis zwischen dem Eingangswiderstand $R_{e,CL}$ einer closed-loop Verstärkerschaltung und dem open-loop Eingangswiderstand $R_{e,OL}$.

From:

<https://wiki.mexle.org/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://wiki.mexle.org/circuit_design/uebung_3.4.2?rev=1632192976

Last update: **2021/09/21 04:56**

