

uebung_3.4.1

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Aufgabe 3.4.1 nichtinvertierender Verstärker 2

Aufgabe 3.4.1 nichtinvertierender Verstärker

Leiten Sie für den nichtinvertierenden Verstärker die Spannungsverstärkung her. Nutzen Sie dabei das Vorgehen, welches für den Spannungsfolger verwendet wurde.

From:

<https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik_mr_spo1/uebung_3.4.1

Last update: **2026/09/25 13:12**

