

rechnung_nichtinvertierender_verstaerker_eingangswiderstand

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

$R_E^0 = \frac{U_E}{I_p}$	$R_E^0 = \frac{U_E}{I_p}$	
$R_E^0 = \frac{U_E}{I_p}$	$R_E^0 = \frac{U_E}{I_p}$	mit I_p aus $R_D = \frac{U_D}{I_p}$
$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	
$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	mit $U_D = \frac{U_A}{A_D}$
$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	$R_E^0 = \frac{U_E \cdot R_D}{R_D + U_D}$	umgeformt
$R_E^0 = \frac{U_E}{U_A} \cdot R_D \cdot A_D$	$R_E^0 = \frac{U_E}{U_A} \cdot R_D \cdot A_D$	
$R_E^0 = \frac{U_E}{U_A} \cdot R_D \cdot A_D$	$R_E^0 = \frac{U_E}{U_A} \cdot R_D \cdot A_D$	mit $A_V = \frac{U_E}{U_A} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$
$R_E^0 = A_V \cdot R_D \cdot A_D$	$R_E^0 = A_V \cdot R_D \cdot A_D$	bzw. $R_E^0 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot R_D \cdot A_D$

From: <https://wiki.mexle.org/> - MEXLE Wiki

Permanent link: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_nichtinvertierender_verstaerker_eingangswiderstand?rev=1620551707

Last update: 2021/05/09 11:15

