

rechnung_spannungsfolger

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

zunächst Betrachtung der Ströme I_p und I_m Weiter immer mit Pfeil nach rechts
 $I_p = I_m = 0$ | I_p und I_m sind damit definiert

zunächst Betrachtung der Ströme I_o

zunächst Betrachtung der Ströme I_o

(2+3)	$I_p = I_m = 0$	I_p und I_m sind damit definiert
(3) und (5)	$I_o = 0$	I_o ist damit definiert
aus (0) $V = \frac{U_A}{U_E}$		
$V = \frac{U_A}{U_E}$	mit	

From: <https://wiki.mexle.org/> - MEXLE Wiki

Permanent link: https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_spannungsfolger?rev=1587843931

Last update: 2021/05/09 09:54

