

# rechnung\_umkehrintegrator

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

$U_A = f(U_E)$	mit III.	
$\frac{d}{dt} U_A = f(U_E)$		
$U_A = \frac{1}{C} U_D - U_C$	mit II. und I.	$U_D = \frac{1}{A} \frac{d}{dt} U_A + U_C$
$\frac{d}{dt} U_A = \frac{1}{C} \frac{d}{dt} U_D - \frac{d}{dt} U_C$		
$U_A = 0 - \frac{1}{C} U_C$	mit V.	$U_C = -C U_A$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} \frac{d}{dt} U_C$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_C dt + Q_0(t_0)$	mit IV.	$I_C = I_R$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_C$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_R dt + Q_0(t_0)$	Ausklammern	
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_R$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_R dt + U_{A0}$	Integrationskonstante betrachten	$U_{A0} = U_A(t_0) = -\frac{1}{C} \int I_R dt + U_{A0}$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} I_R$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int I_R dt + U_{A0}$	mit VI. und II.	$I_R = U_R = U_E - U_C$
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} (U_E - U_C)$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int U_E dt + U_{A0}$	Konstante vorziehen	
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{C} U_E$		
$U_A = -\frac{1}{C} \int U_E dt + U_{A0}$	Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$ einfügen	
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$		
$U_A = -\frac{1}{\tau} \int U_E dt + U_{A0}$		
$\frac{d}{dt} U_A = -\frac{1}{\tau} U_E$		

From: <https://wiki.mexle.org/> - MEXLE Wiki

Permanent link: [https://wiki.mexle.org/elektronische\\_schaltungstechnik/rechnung\\_umkehrintegrator?rev=1623894134](https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/rechnung_umkehrintegrator?rev=1623894134)

Last update: 2021/06/17 03:42

