

# Inhaltsverzeichnis





## Aufgabe 3.4.2 Eingangswiderstand von rückgekoppelten Systemen

Im Kapitel 3.4.2 wurde der Ausgangswiderstand vom nichtinvertierenden Verstärker berechnet. Ermitteln Sie analog das Verhältnis zwischen dem Eingangswiderstand  $R_{e,CL}$  einer closed-loop Verstärkerschaltung und dem open-loop Eingangswiderstand  $R_{e,OL}$ .

From:

<https://wiki.mexle.org/> - MEXLE-Wiki

Permanent link:

[https://wiki.mexle.org/elektronische\\_schaltungstechnik/uebung\\_3.4.2](https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/uebung_3.4.2)

Last update: **2021/05/09 11:15**

