

# uebungsblatt4

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

Aufgabe 3.5.1 invertierender Verstärker .....	3
Aufgabe 3.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers .....	4
Aufgabe 4.3.1 Instrumentenverstärker .....	8



### Aufgabe 3.5.1 invertierender Verstärker

Leiten Sie für den invertierenden Verstärker die Spannungsverstärkung her. Nutzen Sie dabei das Vorgehen, welches für den nicht-invertierenden Verstärker verwendet wurde.

Berücksichtigen Sie, dass für die Differenzverstärkung  $A_D$  des idealen OPV gilt:  $A_D \rightarrow \infty$ .

Damit gilt auch:  $1/A_D \rightarrow 0$ , **aber** es gilt nicht immer  $\frac{C}{U_x \cdot A_D} \rightarrow 0$ , für eine unbekannte Konstante  $C$  und eine Spannung  $U_x$ !

- Was ist gesucht?
- Anzahl der Variablen?
- Anzahl der notwendigen Gleichungen?
- Aufstellen der bekannten Gleichungen
- Herleitung der Spannungsverstärkung

1. Welcher der Verstärker (invertierender oder nicht invertierender) hat einen geringeren Eingangswiderstand? Warum?

### Aufgabe 3.5.2. Variationen des nicht-invertierenden Verstärkers

Auf den folgenden Seiten finden Sie Schaltungen mit einem idealen Operationsverstärker, welche dem nicht-invertierenden Verstärker ähneln und deren Spannungsverstärkung  $A_V$  zu ermitteln ist.

#### Annahmen

- $R_1 = R_3 = R_4 = R$
- $R_2 = 2 \cdot R$
- $U_E$  entstammt einer niederohmigen Quelle
- $U_A$  liegt an einem hochohmigen Verbraucher an

#### Aufgaben

1. Geben Sie für jede Schaltung die Spannungsverstärkung  $A_V$  an. Eine detaillierte Rechnung wie bisher ist nicht notwendig.
2. Geben Sie für die Abbildung 7 an, wie die Spannungsverstärkung ermittelt werden kann.
3. Verallgemeinern Sie mit Begründung wie
  1. ein Kurzschluss der beiden OPV Eingänge zu berücksichtigen ist,
  2. Widerstände zu berücksichtigen sind, wenn diese
    1. mit einer Klemme ("auf einer Seite") direkt und ausschließlich an einem OPV Eingang liegen,
    2. mit je einer Klemme direkt an einem OPV Eingang liegen.
4. In welchen Schaltungen stellen die Widerstände  $R_3$  und  $R_4$  einen unbelasteten Spannungsteiler dar?

Um sich den Problemen zu nähern, sollten Sie versuchen die Kenntnisse aus dem invertierenden Verstärker nutzen. Es kann sich anbieten die Schaltungen über [Falstad-Circuit](#) oder Tina TI zu simulieren. Als Unterstützung sind in den ersten beiden Schaltungen Tipps unter der Abbildung zu sehen.

**Wichtig:** Wie immer im Studium sollten Sie versuchen die Kenntnisse aus der Aufgabe zu verallgemeinern.

#### Tipps

- Wie groß ist der Stromfluss in den invertierenden und nicht invertierenden Eingang bei einem idealen Operationsverstärker? Welchen Spannungsabfall würde es also an einem Widerstand geben, dessen einer Anschluss nur zu einem Eingang des Operationsverstärkers führt?
- Der Operationsverstärker versucht stets soviel Strom am Ausgang auszugeben, damit sich zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang die benötigte minimale Spannung  $U_D$  ergibt. Wie groß kann  $U_D$  angenommen werden? Kann diese Spannung auch über einen Widerstand aufgebaut werden?
- Können verschiedene Widerstände (z.B. weil diese zwischen den gleichen Knoten liegen) zusammengefasst werden?

Abb. 1

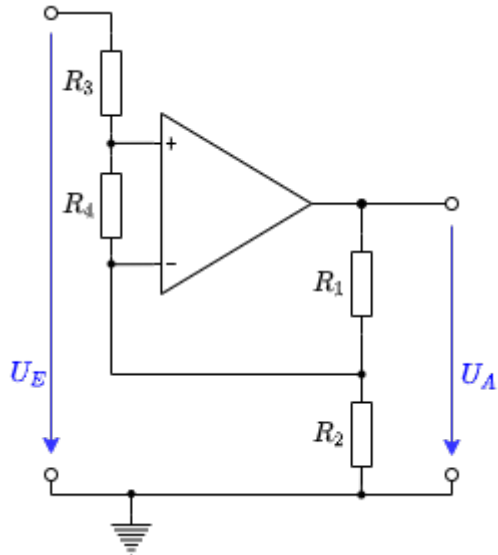


Abb. 2

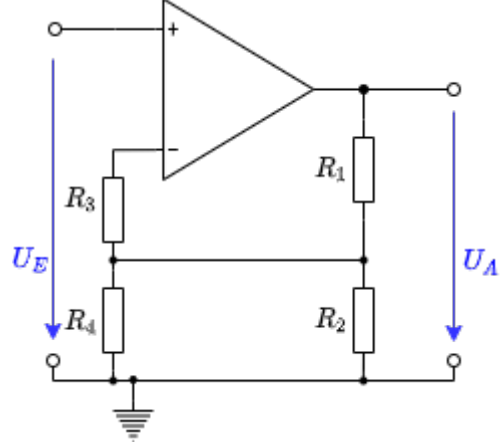


Abb. 3

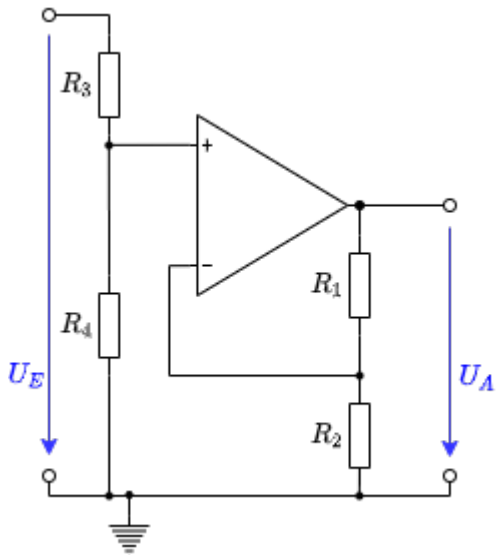


Abb. 4

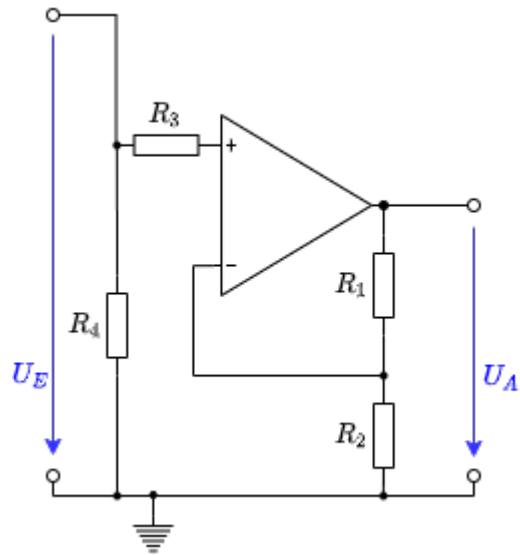


Abb. 5

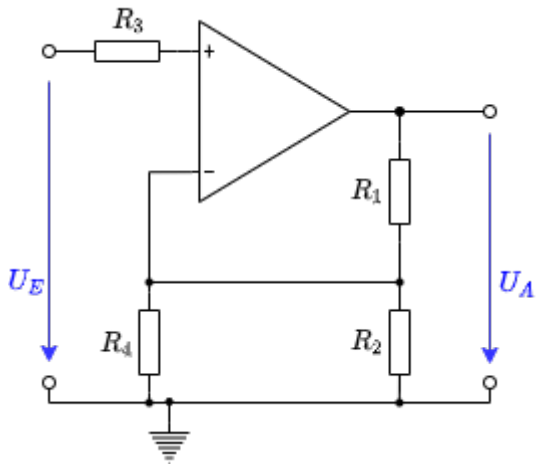


Abb. 6

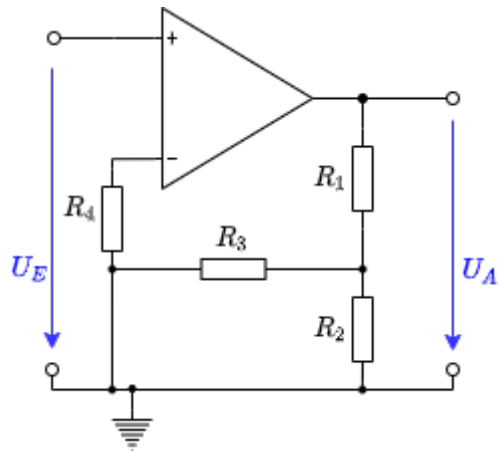


Abb. 7

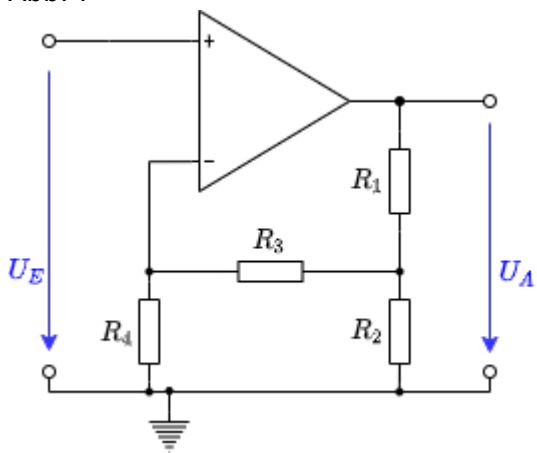


Abb. 8


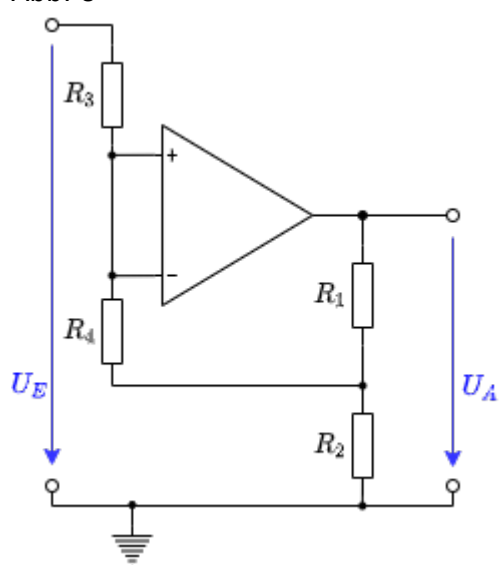


Abb. 9

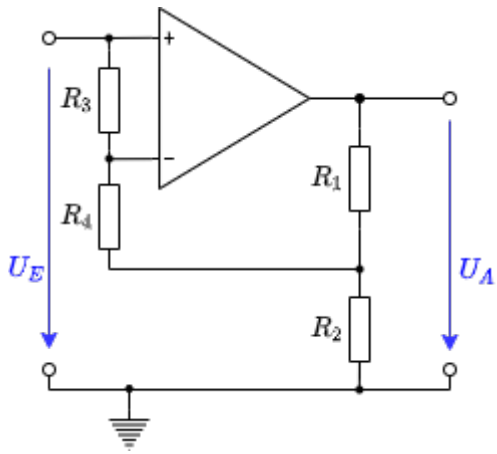



4. Welche Übertragungsgleichung hat der anfängliche Aufbau, wenn alle Widerstände (bis auf dem veränderlichen Widerstand  $R_g$ ) den gleichen Wert  $R$  besitzen?  $U_A = f(U_2, U_1, R_g, R) = ?$

5. Welche Vorteile ergeben sich für den Instrumentenverstärker gegenüber dem Differenzverstärker?

From:

<https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.mexle.org/elektronische\\_schaltungstechnik/uebungsblatt4?rev=1594121510](https://wiki.mexle.org/elektronische_schaltungstechnik/uebungsblatt4?rev=1594121510)

Last update: **2021/05/09 09:53**

