

3. Linear sources and dipoles

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen 2

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = f(U_E) \text{ mit III.}$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -U_D - U_C \text{ mit II. } U_D = \frac{1}{A_D} \cdot U_A \\ \text{und I. } \overset{A_D \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = 0 - U_C \text{ mit V. } U_C = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_C \, dt + Q_0(t_0)$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_C \, dt + Q_0(t_0) \text{ mit IV. } I_C = I_R$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R \, dt + Q_0(t_0) \text{ Ausklammern}$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R \, dt - \frac{Q_0(t_0)}{C} \text{ Integrationskonstante betrachten } \frac{Q_0(t_0)}{C} = U_C(t_0) = -U_{A0}$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R \, dt + U_{A0} \text{ mit VI. und II. } I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{U_E}{R}$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{R} \cdot U_E \, dt + U_{A0} \text{ Konstante vorziehen}$$

Gegeben sind folgende Gleichungen

$$U_A = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E \, dt + U_{A0}$$

From:

<https://wiki.mexle.org/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mexle.org/temp?rev=1587753997>

Last update: 2021/05/09 09:45

