rechnung_umkehrintegrator

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = f(U_{\rm I})$
$\;$ $\;$	with III.
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O}=\color{blue}{-U_{\rm D}}-U_C$
$\;$ $\;$	with II. and I.:$ \color{blue}{U_{\rm D}} = { 1 \over A_D } \cdot U_{\rm O} \overset{A_D -> \infty}\longrightarrow 0$
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O}= \quad 0 \quad -\color{blue}{U_C}$
$\;$ $\;$	with V.: $\color{blue}{U_C}={ 1 \over C }\cdot(\int_{t_0}^{t_1} I_C \ {\rm d} t+ Q_0(t_0))$
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = {-{ 1 \over C }\cdot}(\int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{I_C} \ {\rm d} t+ Q_0(t_0)) $
$\;$ $\;$	with IV.: $\color{blue}{I_C}=I_R$
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = \color{blue}{-{ 1 \over C }\cdot(}\int_{t_0}^{t_1} I_R \ {\rm d} t+ Q_0(t_0)\color{blue}{)} $
$\;$ $\;$	Factor out
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = -{ 1 \over C }\cdot\int_{t_0}^{t_1} I_R \ {\rm d} t - \color{blue}{ Q_0(t_0) \over C } $
$\;$ $\;$	integration constant: $\color{blue}{ Q_0(t_0) \over C }= U_C(t_0) = -U_{\rm O0}$
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = -{ 1 \over C }\cdot\int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{I_R} \ {\rm d} t + U_{\rm O0}$
$\;$ $\;$	with VI. and II.: $\color{blue}{I_R}={ U_R \over R}={ U_{\rm I} \over R} $
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = -{ 1 \over C }\cdot\int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{1 \over R} \cdot U_{\rm I} \ {\rm d} t + U_{\rm O0}$
$\;$ $\;$	move constant ahead
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = -{ 1 \over {R\cdot C} }\cdot\int_{t_0}^{t_1} U_{\rm I} \ {\rm d} t + U_{\rm O0}$
$\;$ $\;$	insert time constant $\tau = R \cdot C$
	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$
$\;$ $\;$	$U_{\rm O} = -{ 1 \over {\tau} }\cdot\int_{t_0}^{t_1} U_{\rm I} \ {\rm d} t + U_{\rm O0}$
$\;$ $\;$	

	$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad$

From:
https://wiki.mexle.org/ - **MEXLE Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mexle.org/circuit_design/rechnung_umkehrintegrator

Last update: **2023/03/28 14:44**